
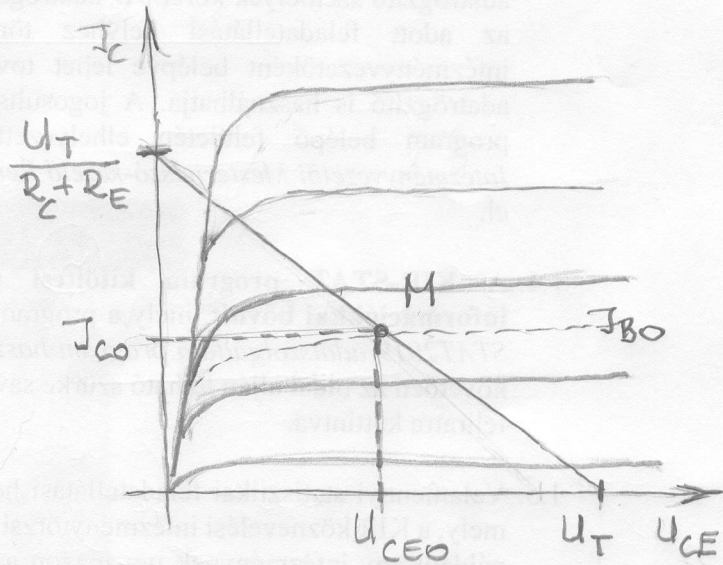


KÉ erősítőfokozat munkapont-beállítása

a.) bázisvezérlés ellenőrzéssel;

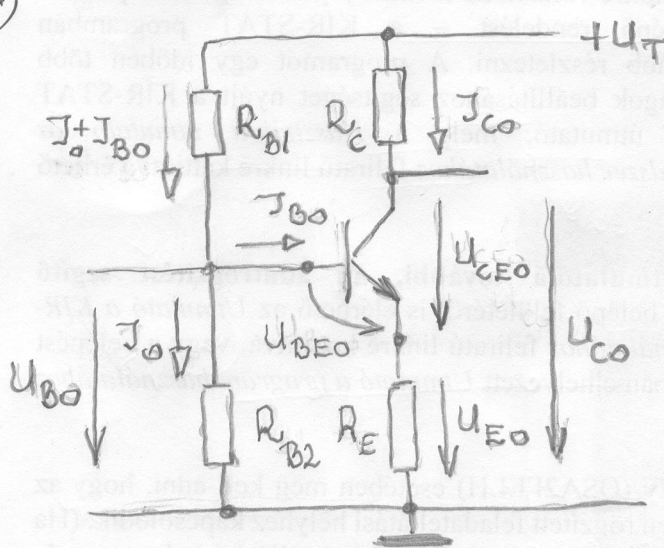

U_{CE0} , I_{C0} - munkaponti mennyiségek

β - egyenbarmu erősítési tényező

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta}$$

$$I_0 = 10 \cdot I_{B0}$$

U_{E0}

$$U_{C0} = U_{CE0} + U_{E0}$$

$$U_{B0} = U_{BE0} + U_{E0}$$

testponthoz viszonyított
feszültségek


$$R_E = \frac{U_{E0}}{I_{E0}} \approx \frac{U_{E0}}{I_{C0}}$$

$$R_C = \frac{U_T - U_{C0}}{I_{C0}} = \frac{U_T - U_{CE0} - U_{E0}}{I_{C0}}$$

$$R_{B2} = \frac{U_{B0}}{I_0} = \frac{U_{BE0} + U_{E0}}{I_0}$$

$$R_{B1} = \frac{U_T - U_{B0}}{I_0 + I_{B0}} = \frac{U_T - U_{BE0} - U_{E0}}{I_0 + I_{B0}}$$

b.) bázis ellenőrzés:

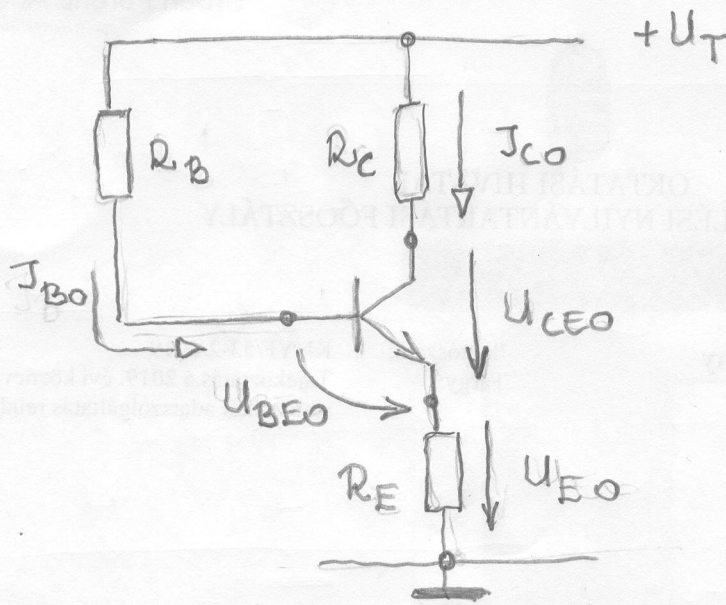

R_C, R_E meghatározása ma.

$$R_B = \frac{U_T - U_{BE0} - U_{E0}}{I_{B0}}$$