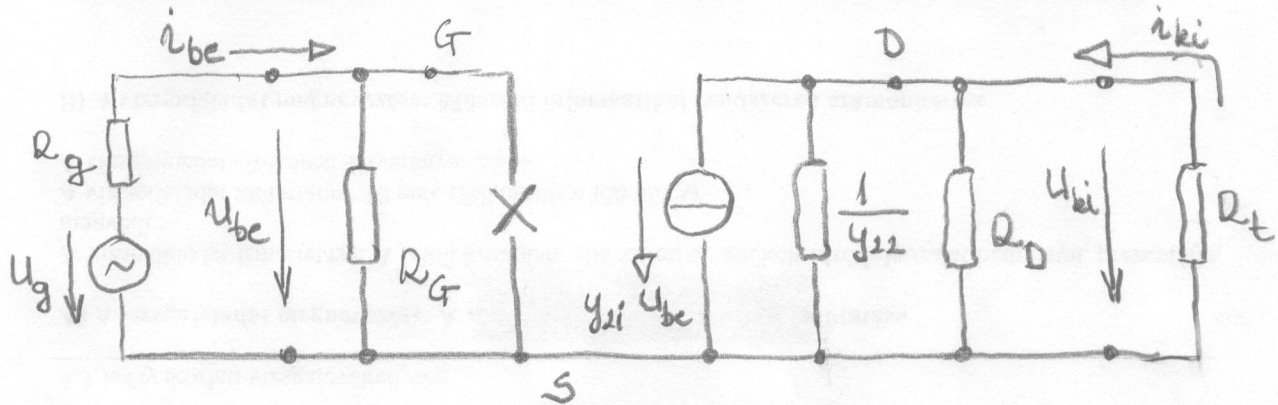


KS erősítő fokozat műtárgyszámának jellemzői



$$R_{be} = \frac{U_{be}}{i_{be}} = R_G$$

$$R_{ki} = \frac{U_{kio}}{i_{kir}} = \frac{1}{y_{22}} \times R_D$$

$$A_n = -y_{21} \left(\frac{1}{y_{22}} \times R_D \times R_t \right) = -y_{21} (R_{ki} \times R_t)$$

$$A_i = -A_n \cdot \frac{R_{be}}{R_t}$$

$$A_p = A_n \cdot A_i$$

$$a_n = 20 \cdot \lg |A_n| ; a_i = 20 \cdot \lg |A_i| ; a_p = 10 \cdot \lg A_p$$

$$U_{be} = U_g \frac{R_{be}}{R_{be} + R_g}$$

$$U_{ki} = A_n \cdot U_{be}$$

$$U_{kio} = A_{no} \cdot U_{be} = y_{21} R_{ki} \cdot U_{be}$$

A csatlakozó kondenzátorok méretezése fa-alsó határfrekvenciára:

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot f_a (R_{be} + R_g)}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot f_a (R_{ki} + R_t)}$$

Source-kondenzátor méretezése fa-alsó határfrekvenciára:

$$C_s = \frac{10}{2\pi \cdot f_a \cdot R_s}$$